

به نام او

گزارش پروژه درس معماری کامپیوتر 98-99

اعضای گروه :

محمد رضا عبدی 97110285


امیرحسین عباسی 97102044

امیرحسین حسن پور 97103208

علی شفیعی 97110122

: CPU (1

ساختار کلی پردازنده به شکل زیر است :

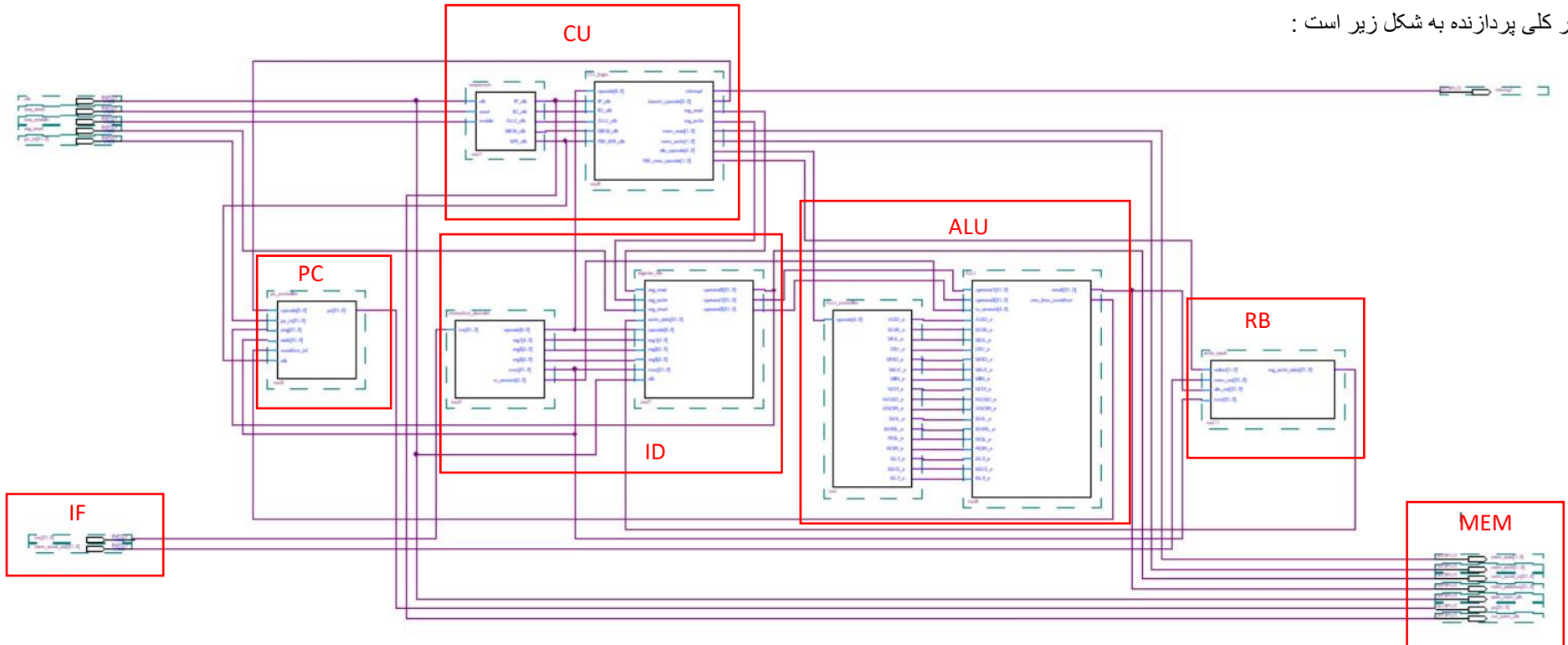

: CU

این ساختار از دو بخش sequencer و logic تشکیل شده است :

Sequencer : این بخش یک one-hot counter میباشد که به ترتیب لبه های فعالی که در خروجی خود میدهد, به بخش logic اعلام میکند که الان در چه stage ای از اجرای دستور (memory read/write , arithmetic unit , instruction decode , instruction fetch) قرار داریم و بخش logic به واسطه آن کار مورد نظر را انجام میدهد.

****** این مدار یک reset آسنکرون و یک enable حساس به سطح مثبت دارد.

****** کد وریلاگ این بخش در sequencer.v قرار دارد.

LOGIC : این بخش با توجه به لبه های مثبت دریافت شده از sequencer متوجه میشود که در چه stage ای قرار دارد و چه اتفاقی باید در cpu رخ بدهد.

****** کد وریلاگ این بخش در CU_logic.v قرار دارد.

****** معماری پردازنده به صورت Multi-cycle بوده و با توجه به سیگنال های لبه مثبت در هر خروجی sequencer کار مورد نظر را انجام میدهد.

IF : در این مرحله دستور از memory خوانده میشود و وارد ماژول instruction_decode میشود.

ID : در این مرحله ماژول instruction_decode دستور داده شده را میشکند و مقادیری مانند opcode , اندیس رجیستر های درگیر در دستور , immediate data که به 32 بیت

sign extend شده و sr_amount که برای دستورات شیف کاربرد دارد را از دستور استخراج کرده و به CU میدهد, ضمناً اندیس رجیستر ها و دیتای immediate را هم به register file میدهد. (کد وریلاگ در instruction_decoder.v قرار دارد.)


****** در این مرحله register file با توجه با اندیس هایی که از ماژول instruction_decode دریافت میکند , اگر دستور نیاز به مقدار رجیستر داشته باشد CU پایه read آن را فعال میکند و مقادیر متناظر با اندیس ها و یا دیتای immediate از Register file خارج خواهند شد. (کد وریلاگ در register_file.v قرار دارد.)

****** در ماژول register file ترتیب خروجی به ترتیب اندیس های رجیستر داده شده در دستور است. در دستوراتی که immediate data یا immediate address دارند مقدار

operand2 برابر با آن دیتا و در دستوراتی که تنها اندیس register ورودی میگیرند, operand2 برابر با مقدار موجود در اندیس آخرین رجیستر خواهد بود.

ALU : در این مرحله اگر دستور به عملیات محاسباتی نیاز داشته باشد، با توجه با opcode فرستاده شده از سوی CU مقادیر operand1 و operand2 حاصل از register file و sr_amount حاصل از ماژول instruction_decoder یک عملیات محاسباتی را انجام میدهد.

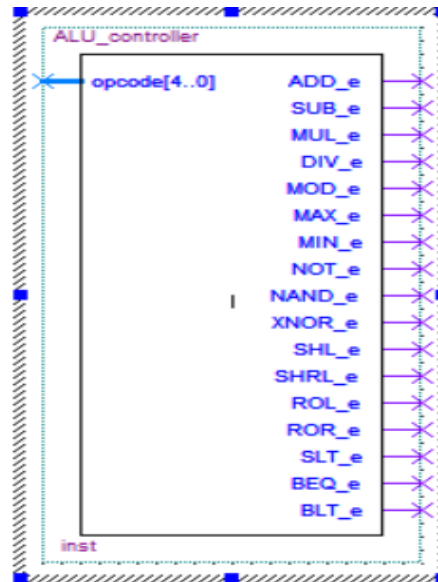** ماژول alu controller در این قسمت opcode ورودی را دریافت می کند و سپس خروجی به صورت one hot می دهد که به clk enable مدار های موجود در alu متصل می شود : (کد وریلاگ موجود در فایل ALU_controller.v)



قسمت محاسبات منطقی (ALU)

با توجه به قسمت قبل از ALU که alu_controller است، سیم‌های فعالسازی از آن قسمت به قسمت ALU می‌آیند. ورودی ALU علاوه بر سیم‌های فعالسازی، سیم‌های Operand1,2 و Sr_Amount هستند. این ورودی‌ها حاوی مقادیر register و Immediate می‌باشند.

فایل‌های این قسمت در پوشه alu در قسمت اصلی پروژه قرار دارند. مدار کلی alu در همان ابتدای پوشه alu و هر کدام از مدارهای جمع و ضرب و ... در پوشه /main/format1,4 قرار دارند. پوشه block هم برای symbol هاست.

علت اینکه دستورات تنها در دو فرمت پیاده سازی شده اند این است که با همین دو نوع دستور می‌توانستیم دستورات فرمت دوم و سوم را پیاده کنیم. مثلاً برای دستورات immediate، در مرحله قبل از ALU، مقادیر immediate تبدیل به کلمه 32 بیتی می‌شدند و از طریق operand ها به ALU می‌آمدند و دیگر لازم نبود که یکبار دیگر عملیات های جمع و ضرب و ... برای آنها به صورت جداگانه پیاده سازی شود. برای فرمت سوم نیز تنها نیاز بود که index مورد نیاز تولید شود و در مراحل بعدی مورد استفاده قرار گیرد. این مقدار نیز با جمع کردن operand ها قابل انجام بود و نیاز به مدار جداگانه نداشت. همچنین در فرمت چهارم نیز از 5 دستور تنها دو دستور مدار می‌خواست و باقی دیگر نیاز به مدار نداشتند.

مدارهای هر کدام از عملیات ها به صورت جداگانه پیاده سازی شده و برخی نیز با هم ادغام شدند؛ برای مثال جمع و ضرب را با یک مدار هم می‌توان انجام داد و شیفتهای و چرخشهای چپ و راست نیز همینطور.


سیمبول همه مدارها در بلاکها قرار داده شد و در ALU اصلی مورد استفاده قرار گرفت. همانطور که در آن می‌بینید برای راحتی و عدم شلوغی کار ورودی‌ها و سیم‌ها به صورت جداگانه به وسیله نامگذاری پیاده سازی شده‌اند. مدارهای فاز اول به صورت ترکیبی (دارای تاخیر) پیاده سازی شده و همه مدارها ورودی‌ها را در هر زمان و با هر دستور دریافت می‌کنند و عملیات مربوطه را انجام می‌دهند اما اینکه این خروجی محاسبه از کدام مدار باید گرفته شود و به بیرون ALU داده شود را سیم‌های فعالسازی و Tristate ها تعیین می‌کنند. پشت سر هر مداری یک Tristate قرار داده شده و آن مدارهای مشترک نیست عنصر سوم Tristate شان به وسیله or مورد استفاده قرار گرفته است.

همراه خروجی 32 بیتی ALU یک condition bit نیز قرار دارد که مخصوص دستورات شرطی است و این را به سی پی یو مخابره می‌کند که آیا شرط برقرار شده یا نه. ساختار این شرط‌ها هم شبیه قبل است.

برای کشیدن مدارها از Mega wizard ها استفاده شده که در فولدر اصلی پروژه موجود است. در ضمن باید کلاک سی پی یو از بزرگترین تاخیر مدارها بزرگ تر باشد که مشکلی بوجود نیاید که ایگونه نیز هست.

** برای دستورات blt و beq در alu تنها مقادیر دو رجیستر با هم مقایسه میشوند و نتیجه به صورت یک تک بیت به ماژول pc_controller رفته و همچنین محاسبه ادرس پرش در ماژول pc_controller صورت میگیرد.

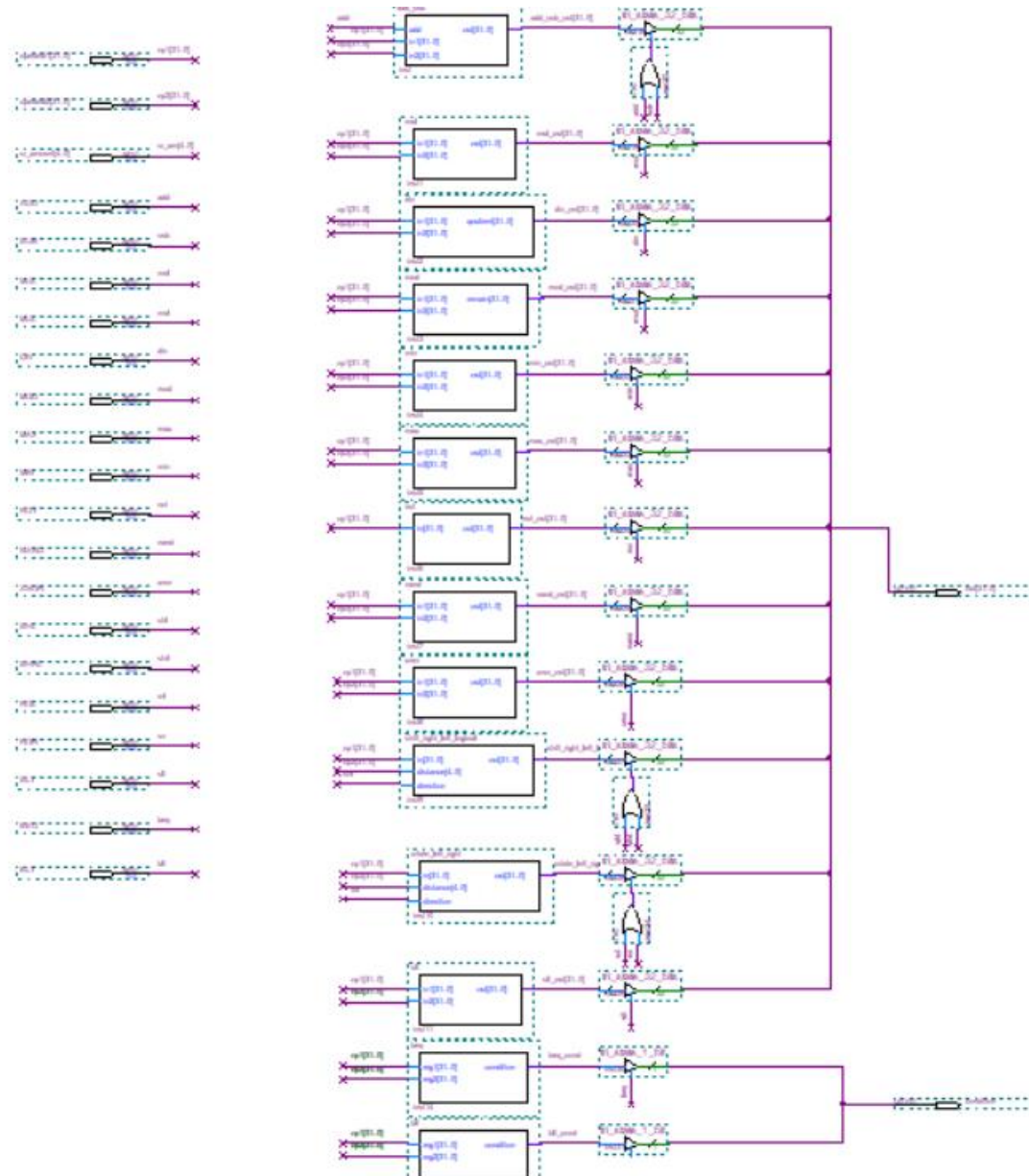** تمامی مدارات این بخش به صورت ترکیبی پیاده سازی شده اند.



MEM : در این مرحله اگر دستور نیاز به کار با حافظه داشته باشد, **CU** سیگنال متناظر با خواندن یا نوشتن از حافظه را به حافظه میفرستد.

** به دلیل تنوع در نوع خواندن و نوشتن از حافظه (نظیر خواند و نوشتن یک بایت یا یک کلمه) پایه های خواندن و نوشتن پنهایی بیش از یک بیت دارند.


RB : در این مرحله اگر دیتای بدست آمده از مراحل قبلی نیاز به ذخیره سازی در **register file** داشته باشد, با توجه به **opcode** فرستاده شده از **CU** به ماژول **write_back** برای انتخاب مقداری که میخواهد نوشته شود و فعال شدن پایه **write** توسط **CU** صورت میگیرد.

** ماژول **write_back** در اصل یک مالتی پلکسر میباشد و کد وریلاگ این ماژول در **write_back.v** قرار دارد.


** در این مرحله **program counter** نیز آپدیت میشود و این کار در ماژول **pc_controller** انجام میشود. این ماژول با توجه به نوع آپدیت کردن **pc** از طریق دریافت آپکدی از **CU** و دریافت مابقی اطلاعات از ماژول های **ALU** و **register file** این کار را انجام میدهد. (کد وریلاگ در **pc_controller.v** قرار دارد.)

ورودی های پردازنده :

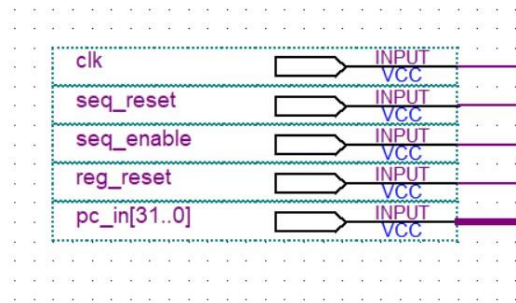** پایه های کلاک , ریست **sequencer** و **register file** , فعال بودن **sequencer** و مقدار **program counter** ورودی و اولیه.




 ** ورودی های موردی نیاز در مرحله **ID** و **MEM** که به ترتیب برابر با دستور ورودی و مقدار خوانده شده از حافظه هستند.




خروجی های پردازنده :

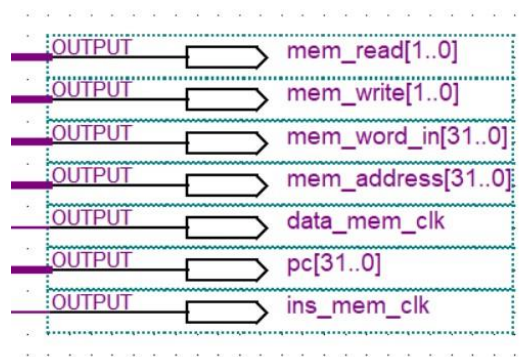
** پایه های کنترلی برای حافظه (شامل پایه های کنترلی خواندن و نوشتن , آدرس مورد نظر , دیتای نوشتن و کلاک ورودی به حافظه) و پایه های کنترلی برای حافظه دستورات (شامل شماره دستور و کلاک برای خواندن دستور).



 ** پایه های کنترلی برای interrupt که برای سوییچ کردن حافظه بین پردازنده و کمک پردازنده استفاده میشود.



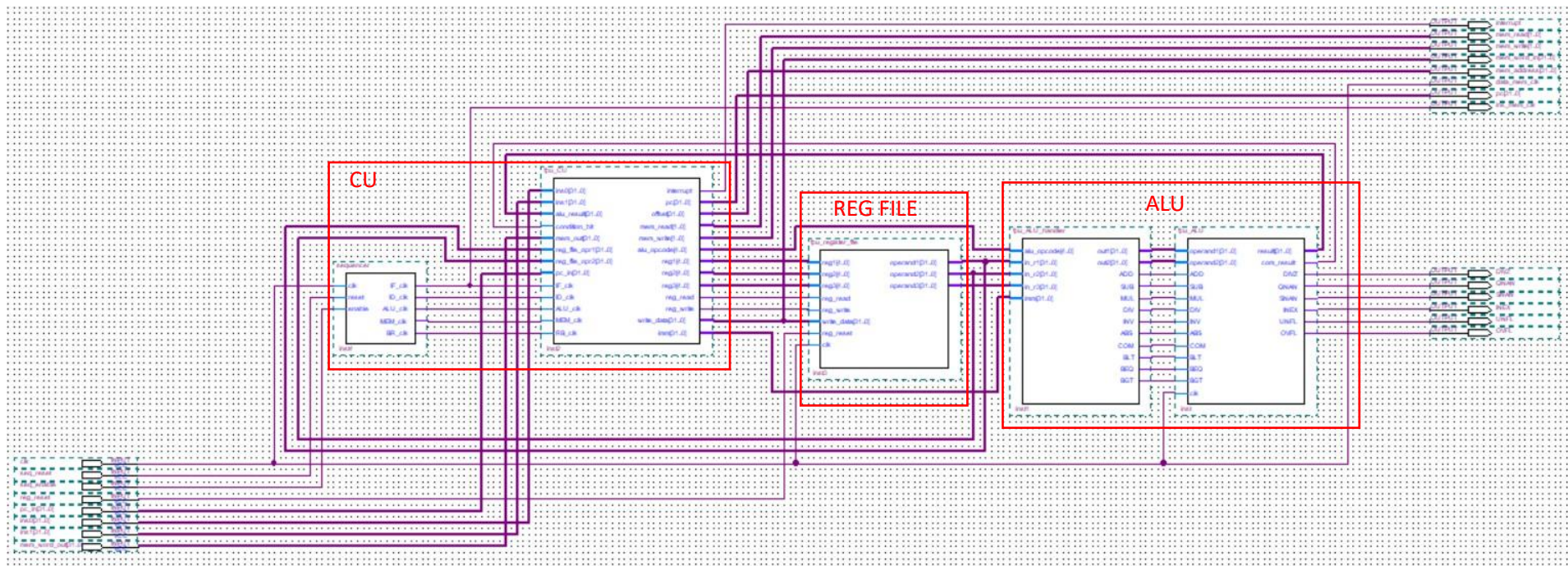ساختار کمک پردازنده (برای محاسبات اعشاری fpu) به شکل زیر میباشد :



: CU

این ساختار همانند پردازنده از دو بخش sequencer و logic تشکیل شده است :

Sequencer : دقیقاً همانند sequencer موجود در پردازنده.

LOGIC : این بخش با توجه به لبه های مثبت دریافت شده از sequencer متوجه میشود که در چه stage ای قرار دارد و چه اتفاقی باید در fpu رخ بدهد.

****** کد وریلاگ این بخش در fpu_CU.v قرار دارد.

****** معماری کمک پردازنده به صورت Multi-cycle بوده و با توجه به سیگنال های لبه مثبت در هر خروجی sequencer کار مورد نظر را انجام میدهد.

IF : در این مرحله دستور از memory خوانده میشود و وارد CU میشود.


ID : در این مرحله CU دستور گرفته شده را میشکند و مقادیری مانند opcode , اندیس رجیستر های درگیر در دستور , immediate data که مربوط به 32 بیت در خط بعد از دستور fetch شده قرار میگیرد را تعیین میکند.

****** در این مرحله register file با توجه با اندیس هایی که از CU دریافت میکند , اگر دستور نیاز به مقدار رجیستر داشته باشد CU پایه read آن را فعال میکند و مقادیر متناظر با اندیس ها و یا دیتای immediate از Register file خارج خواهند شد. (کد وریلاگ در fpu_register_file.v قرار دارد.)


****** در ماژول register file ترتیب خروجی به ترتیب اندیس های رجیستر داده شده در دستور است. در دستوراتی که immediate data یا immediate address دارند مقدار آن برخلاف register file موجود در cpu مستقیماً به alu controller داده میشود.

ALU : در این مرحله اگر دستور به عملیات محاسباتی نیاز داشته باشد, با توجه با opcode و immediate data فرستاده شده از سوی CU مقادیر operand1 و operand2 و operand3 حاصل از register file یک عملیات محاسباتی را انجام میدهد.

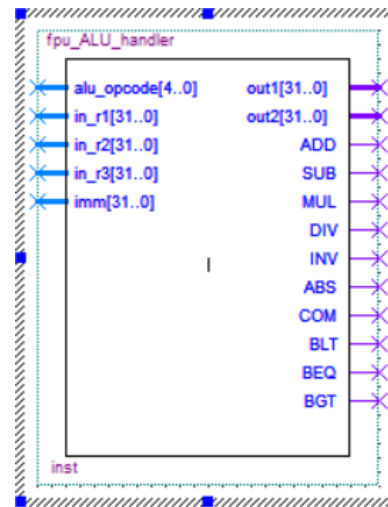**ماژول fpu alu handler به مانند alu controller به عنوان ورودی opcode را دریافت می کند و clk enable مدار را فعال می کند و همچنین ورودی ها را به آن مدار انتقال می دهد : (کد وریلاگ آن در فایل fpu_ALU_handler موجود است).



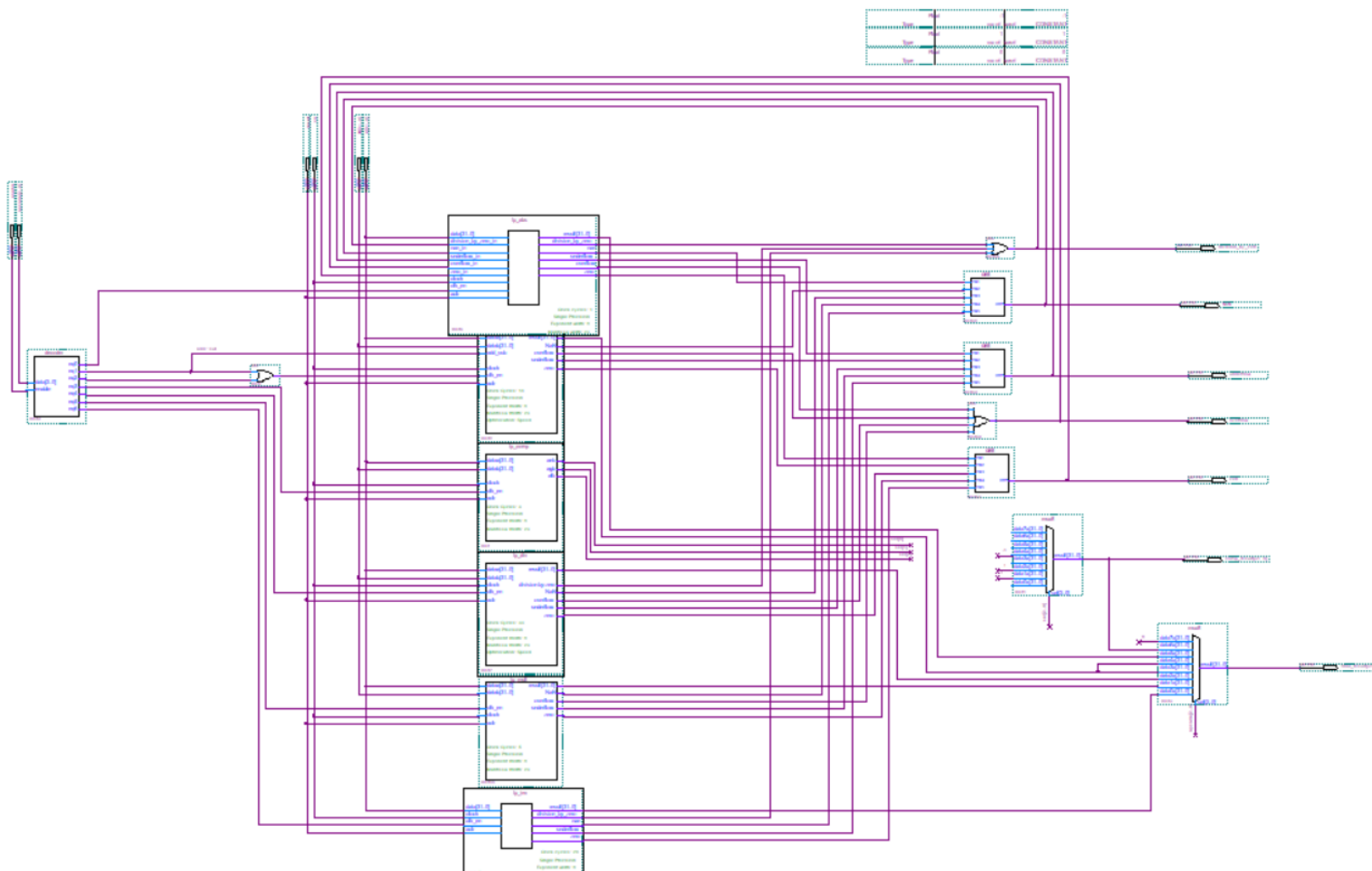(فایل fp_alu) برای فاز دوم floating point را انتخاب کردیم و برای قسمت های مختلف آن به صورت ترتیبی مدار هایی طراحی کردیم و در نهایت مداری به شکل زیر به دست آمد (هر کدام از مدار های داخلی دارای clk enable و clk و reset به صورت آسنکرون و ورودی و خروجی هستند و در نهایت خروجی را برحسب opcode ورودی تعیین می کنیم و به branch handler می دهیم):



MEM : در این مرحله اگر دستور نیاز به کار با حافظه داشته باشد, CU سیگنال متناظر با خواندن یا نوشتن از حافظه را به حافظه میفرستد.


** به دلیل تنوع در نوع خواندن و نوشتن از حافظه (نظیر خواند و نوشتن یک بایت یا یک کلمه) پایه های خواندن و نوشتن پنهایی بیش از یک بیت دارند ولی در fpu تنها سیگنال های مربوط به خواندن و نوشتن ورد ارسال میشوند.

RB : در این مرحله اگر دیتای بدست آمده از مراحل قبلی نیاز به ذخیره سازی در register file داشته باشد, با توجه به opcode فرستاده شده از CU و فعال شدن پایه write آن صورت میگیرد.

** در این مرحله program counter نیز آپدیت میشود و این کار در CU انجام میشود. در کل دستورات branch در fpu تنها بخش مقایسه مقدار دو ثبات در ALU صورت میگیرد و مابقی آن نیز در خود CU انجام میشود.


ورودی های کمک پردازنده :

** دقیقا همانند cpu

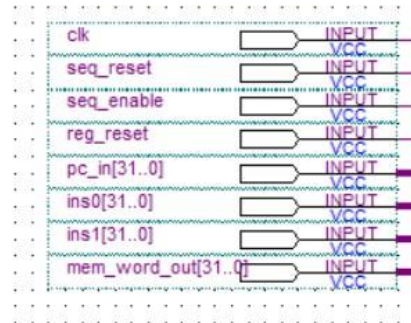


خروجی های پردازنده :

 ** یک بخش از خروجی ها دقیقا همانند خروجی های cpu است



 ** پایه های استثنائات در محاسبات اعشاری بنابر IEE 754 در alu



** طول دستورات fpu همواره 32 بیت میباشند اما در مورد دستوراتی که immediate floating point میگیرند طول دستور 64 بیت میباشد که 32 بیت دوم , دیتای immediate میآید.

** همواره قبل و بعد از استفاده از دستورات fpu بایستی به ترتیب دستورات mtc و mfc را برای دسترسی به حافظه و فعال کردن fpu sequencer صدا زد.


لیست دستورات قابل استفاده در fpu هنگام فعال بودن :

*** (دستور mtc هنگامی که cpu فعال است صدا زده میشود).

instruction	job	Opc(6)	R0(5)	R1(5)	R2(5) addr(16) off(16)	Imm(32)	length
MTC	Move to float coprocessor	100000	-	-	-	-	32 bits
MFC	Move from float coprocessor	111111	-	-	-	-	32 bits
ADDF	$DST \leftarrow SRC1 + SRC2$	100001	5	5	5	-	32 bits
SUBF	$DST \leftarrow SRC1 - SRC2$	100010	5	5	5	-	32 bits
MULF	$DST \leftarrow SRC1 * SRC2$	100011	5	5	5	-	32 bits
DIVF	$DST \leftarrow SRC1 / SRC2$	100100	5	5	5	-	32 bits
INVF	$DST \leftarrow 1 / SRC$	100101	5	5	-	-	32 bits
ABSF	$DST \leftarrow \text{int32}(SRC)$	100110	5	5	-	-	32 bits
COMF	$SRC1 > SRC2 : DST = 1, \quad SRC1 < SRC2 : DST = -1, \quad SRC1 == SRC2 : DST = 0$	100111	5	5	5	-	32 bits
MOVIF	$DST \leftarrow IMM$	110000	5	5	-	32	64 bits
ADDIF	$DST \leftarrow SRC + IMM$	110001	5	5	-	32	64 bits
SUBIF	$DST \leftarrow SRC - IMM$	110010	5	5	-	32	64 bits
MULIF	$DST \leftarrow SRC * IMM$	110011	5	5	-	32	64 bits
DIVIF	$DST \leftarrow SRC / IMM$	110100	5	5	-	32	64 bits
INVIF	$DST \leftarrow 1 / IMM$	110101	5	5	-	32	64 bits
ABSIF	$DST \leftarrow \text{int32}(IMM)$	110110	5	5	-	32	64 bits
LF = LW	$VR \leftarrow \text{MEM} [\$AR + \text{SIGN EXTEND} (\text{Offset})]$	111000	5	5	16	-	32 bits
SF = SW	$\text{MEM} [\$AR + \text{SIGN EXTEND} (\text{Offset})] \leftarrow VR$	111001	5	5	16	-	32 bits
BEQF	$REG1 == REG2 : PC \leftarrow PC + \text{SIGN EXTEND} (\text{Address} \mid "00")$	111100	5	5	16	-	32 bits
BLTF	$REG1 < REG2 : PC \leftarrow PC + \text{SIGN EXTEND} (\text{Address} \mid "00")$	111101	5	5	16	-	32 bits
BGTF	$REG1 > REG2 : PC \leftarrow PC + \text{SIGN EXTEND} (\text{Address} \mid "00")$	111110	5	5	16	-	32 bits
HLT	STOP PC	000000	-	-	-	-	32 bits

(3) MEMORY :


ساختار حافظه به شکل زیر میباشد :

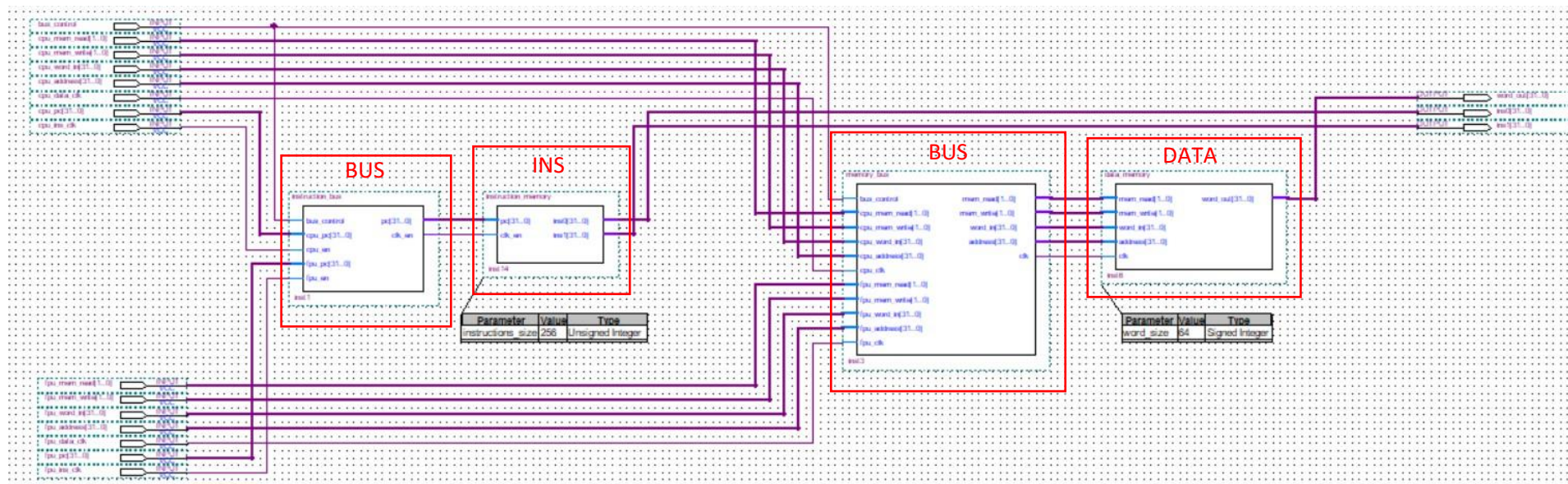

حافظه دارای دو بخش data memory و instruction memory میباشد. که برای راحتی کار سایز data memory را 64 بایت و سایز instruction memory را 256 ورد در نظر گرفتیم. (کد وریلاگ آنها به ترتیب در فایل های data_memory.v و instruction_memory.v قرار دارند).


** از آنجایی که بین cpu و fpu حافظه share میشود bus هایی داریم که همانند مالتی پلکسر عمل میکنند که پایه کنترل آنها دست ماژول interrupt_handler میباشد. (کد وریلاگ آنها به ترتیب در فایل های memory_bus.v و instruction_bus.v قرار دارند).

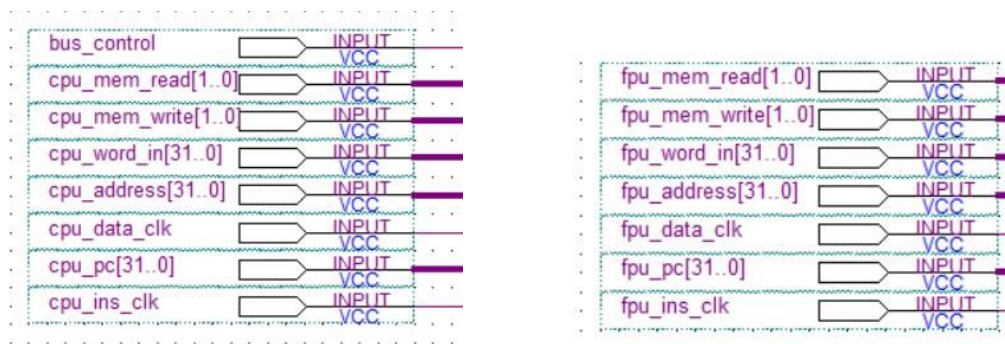ورودی های حافظه : سیگنال مربوط به کنترل bus ها و سیگنال های کنترلی حافظه مورد نیاز از طرف cpu و fpu :




خروجی های حافظه : خروجی مربوط به دستورات خوانده شده از instruction memory برای fpu و cpu و همچنین خروجی ورد مورد نیاز از data memory در صورت نیاز.

 *** ins1 دستور بلافاصله بعد از ins0 بوده و برای دستورات نوع immediate در fpu کاربرد دارد و در کل دستوری که در cpu و fpu اجرا میشود ins0 است.



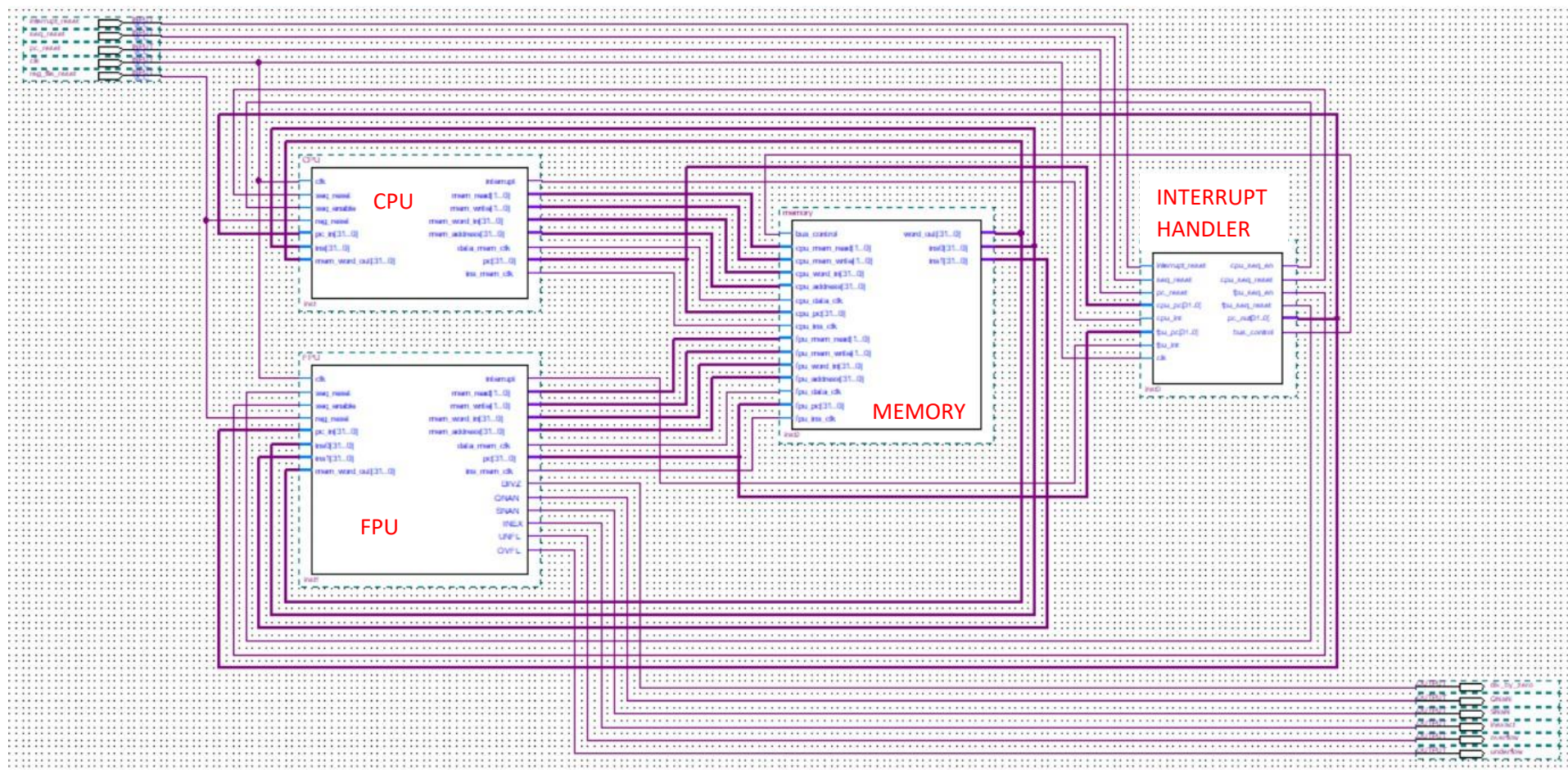ساختار نهایی ماشین طراحی شده به شکل زیر می باشد :



: Interrupt handling


*** مازول interrupt handler وظیفه تخصیص حافظه به cpu یا fpu و فعال نگاه داشتن cpu یا fpu را برعهده دارد. (کد وریلاگ این مازول در interrupt_handler.v موجود است).

نحوه عملکرد: هنگامی که cpu به دستور mtc در مرحله ID برمیخورد، پایه interrupt خود را یک کرده و مازول interrupt_handler پس از دریافت آن کارهای زیر را انجام میدهد:

 
- (1) bus control حافظه را تغییر میدهد (یعنی با تغییر آن، حافظه به fpu اختصاص پیدا میکند).
 - (2) sequencer مربوط به cpu را reset کرده و آن را متوقف میکند ← با این کار عملاً cpu هیچ کاری انجام نمیدهد.
 - (3) ثبات pc موجود در cpu را گرفته و ثبات pc موجود در fpu را آپدیت میکند (از آن pc به بعد را fpu اجرا میکند).
 - (4) sequencer مربوط به fpu را reset کرده و آن را فعال میکند ← با این کار عملاً fpu شروع به کار میکند.
- هنگامی که fpu به دستور mfc در مرحله ID برمیخورد دقیقاً مراحل بالا رخ میدهد، فقط سویچ از fpu به cpu خواهد بود.

*** کل فرایند switching یک کلاک هزینه دارد.

ورودی های مدار: ورودی های مربوط به کلاک کلی پردازنده ها و ریست کردن register file, sequencer, ثبات program counter مربوط به cpu و fpu و همچنین مربوط به ریست کردن interrupt bus مربوط به memory.



خروجی های مدار: خروجی های مربوط به fpu

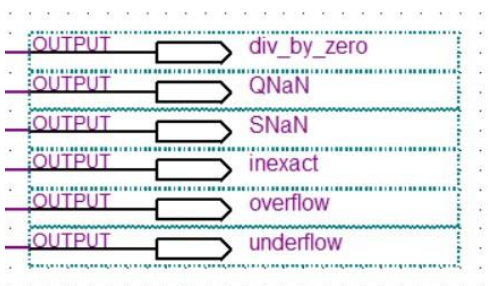

(5) TEST BENCH :

تمامی تست های انجام شده با modelsim بوده و فایل testbench.v مازول top پروژه است که در آن ابتدا یکبار پایه های ریست مازول machine فعال میشود و بعد از تعداد مشخصی سیکل زمانی شبیه سازی متوقف میشود.

** در تمامی تست ها کلاک ماشین 2 واحد زمانی در نظر گرفته شده است.

** اجرای تمامی دستورات به اندازه 5 کلاک طول میکشد (به جز دستورات mtc و mfc که به اندازه 3 کلاک پردازنده طول میکشند).

** در هر بار تست ابتدا data memory از روی فایل tests/in/initial_data_memory.mem و instruction memory از روی tests/in/instruction_memory.mem مقدار دهی اولیه شده و پس از آن برنامه موردنظر شروع به اجرا شدن میکند. و درنهایت در پوشه tests/out به ترتیب فایل های cpu_register_file.mem و fpu_register_file.mem و final_data_memory.mem تولید میشوند.

تولید تست ها :

برای آماده کردن تست های پروژه، یک کد پایتون نوشتیم که با گرفتن کد میپس، آن را به زبان ماشین تبدیل می کند و همچنین خروجی های مموری و رجیسترها را می سازد.

با اجرای برنامه main.py اتفاقات زیر می افتد:

- کد میپس از فایل code.txt خوانده می شود
- از فایل input_memory.mem مقادیر اولیه حافظه خوانده می شود (حافظه به صورت هشت بیت هشت بیت است).
- کد زبان ماشین در فایل out.mem نوشته می شود.
- در فایل cpu_register_files.mem تعداد ۳۲ خط چاپ می شود که مقادیر رجیسترها را نشان می دهد.
- در فایل memory.mem مقادیر نهایی حافظه به صورت هشت بیت، هشت بیت نوشته می شوند.

تست های خاص :

این تست ها در پوشه tests و به ترتیب به نامهای fib و fpu قرار دارند.


(1) برنامه ای که n را از حافظه خوانده و جمله n ام فیبوناچی را نمایش میدهد:

زمان اجرا بر اساس تعداد سیکل :


$$(n+1)*25 = n*5*5 + 5*5$$

در مثال تست شده n=10 بوده و زمان اجرا برابر با 275 سیکل پردازنده بوده و

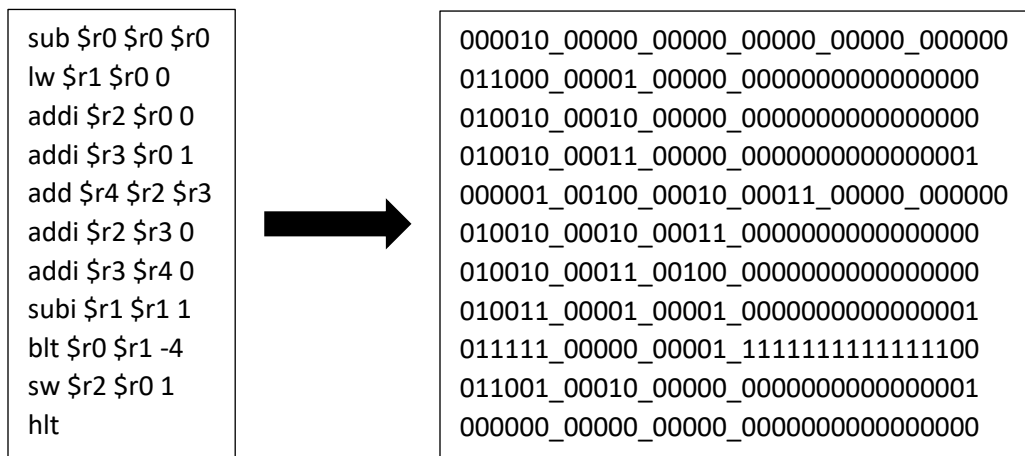عدد نهایی که 55 یا 00110111 میباشد در آدرس 4 حافظه نوشته خواهد شد.



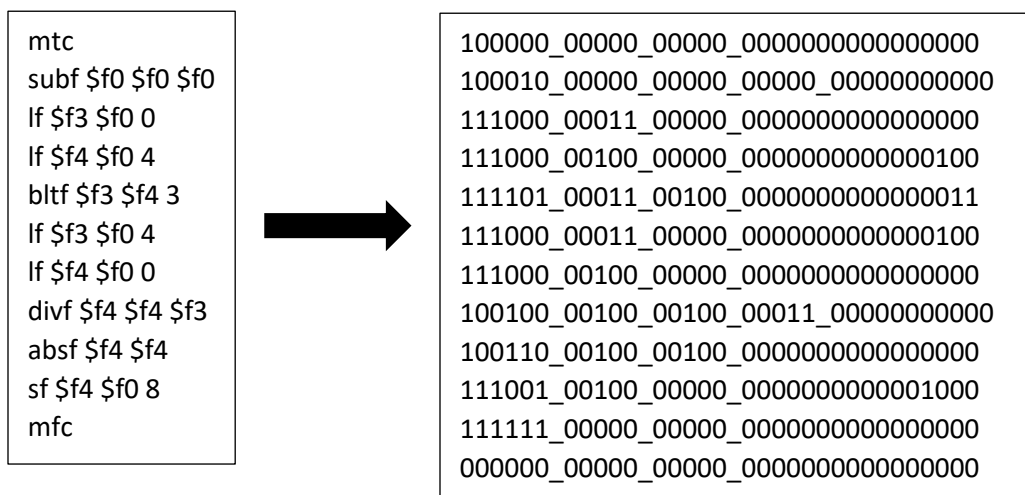(2) برنامه ای که در آن دو عدد ممیز شناور را از ورودی گرفته، عدد بزرگتر را بر عدد کوچکتر تقسیم کرده و نتیجه ی گرد شده را ذخیره کند::



در مثال تست شده در حافظه اولیه عدد در خانه های 0 و 4 حافظه به ترتیب اعداد 5.5

و 4.5 قرار دارند که حاصل نهایی که برابر با نزدیک ترین مقدار صحیح به 5.5/4.5 یعنی

1 است در خانه 8 ام حافظه قرار میگیرد.